在线测试 I

单选题 3分

1.三输入的与非门，若输出为1，则输入的组合存在（ ）种情况

A 1

B 7

C 15

D 8

单选题 3分

2.下列关于VerilogHDL的描述中，不正确的是（ ）B

A Verilog HDL各always语句是并行执行的，而且内部是顺序执行的。

B 模块内部声明为reg类型的端口会生成寄存器。

C A=4’ b1011，B=4’ b0100，则&（A|B）=1.

D A=1’ b1，B=3’ b010，则{A,B}=4’ b1010.

多选题 3分

3.下列逻辑函数与AB+A’C功能相同的是（ ）AC

A AB+A’BC+A’B’C

B AB+A’C+BC’

C AB+A’C+BC

D AB+A’C+B’C

主观题 6分

4.用“与非门”设计一个最简组合逻辑电路，实现四输入的多数表决电路：输入信号ABCD有3个或3个以上的1时，输出为1，输入为其他状态时输出为0.（拍照答题，时间为8分钟）

主观题 5分

5. 用Verilog描述逻辑运算单元。实现按位与、按位或、按位与非、按位异或四种逻辑运算。输入为两个4输入的信号a、b。（文字答题，4分钟完成）